

Logické výrazy

OR


- $Y = A + B$



A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


NOR ↓

$$Y = \overline{A + B}$$

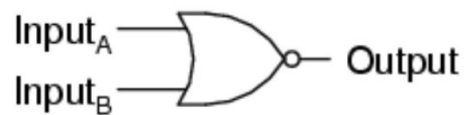

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOT

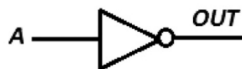

AND


- $Y = A \cdot B$




A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

XOR
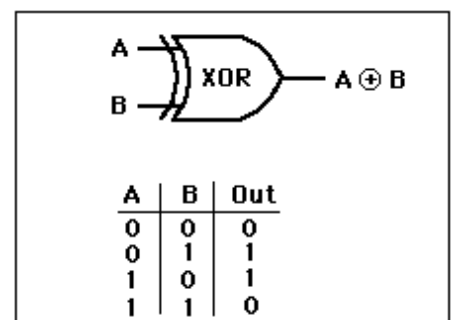
$$\begin{aligned} Y &= A \oplus B \\ &= A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B \\ &= (A + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) \end{aligned}$$




NAND

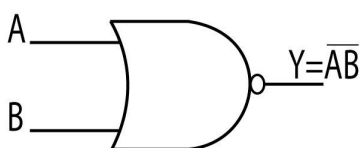

A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

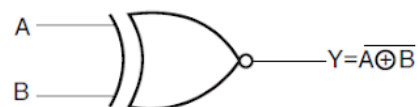

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A \oplus B} = (A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}) \\ &= (A + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + B) \end{aligned}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1